

23/02/2022

BEEE Assignment 2

Q.1 MCQ.


- ① B. 3.67Ω
- ② $R_C + R_B + \frac{R_C R_D}{R_A}$ (A)
- ③ (A) 10 A.
- ④ (B) Nodal Analysis
- ⑤ (B) ~~opened~~ shorted.
- ⑥ (B) 4.55 A
- ⑦ (A) current lags voltage by 90° .
- ⑧ 75 Ω (B)
- ⑨ (A) 75 Hz, 100 V.
- ⑩ (D) unity

Q.2.


$$V_1 = 9 \text{ V}$$

$$R_2 = 0 + 5 + 4 = 9 \Omega$$
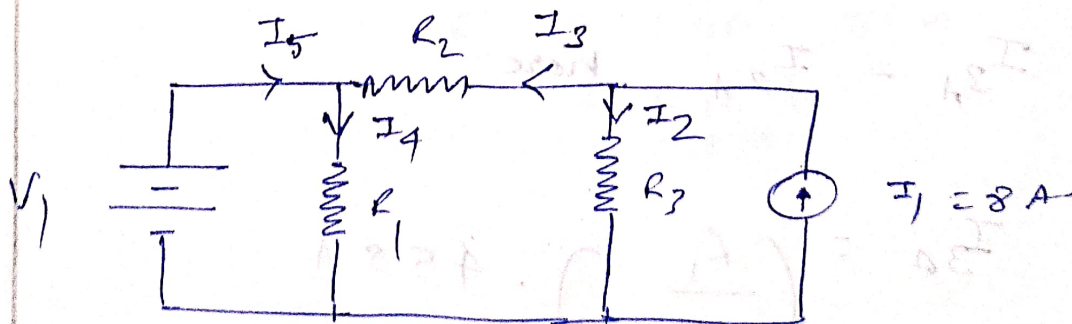
$$R_1 = 5 \Omega, R_3 = 3 \Omega, I_1 = 8 \text{ A}$$



Activating V_1 , and deactivating others

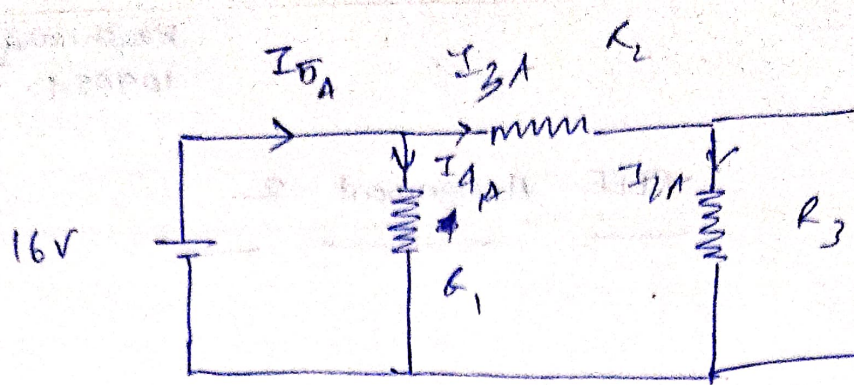

$$R_{eq} = R_1 + (R_2 + R_3) \parallel R_1$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

$$= \frac{5 + 9 + 3}{5 (9 + 3)}$$

$$R_{eq} = \frac{17}{60} \quad \text{--- } 0.28 \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{60}{17} = \underline{3.52 \Omega}$$

$$I_{5A} = \frac{16}{3.52} = \underline{4.58 A}$$


$$I_{3A} = I_{2A} \quad \text{here}$$

$$I_{3A} = \left(\frac{R_1}{R_2 + R_3 + R_1} \right) \cdot 4.58 A$$

$$= \frac{5}{12} \cdot (4.58) = \underline{1.90 A}$$

$$I_{4A} = 4.58 - 1.90 = \underline{2.67 A}$$

Deactivating V_1 ,

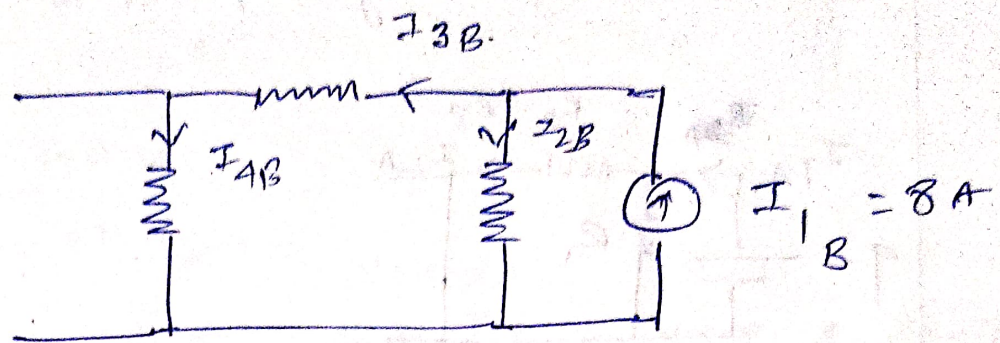


$$I_{3B} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot I_1 = I_{4B}$$

$$= \frac{7(3)}{9+5} = \frac{21}{14} \cdot I_1 = \underline{1.71 \text{ A}}$$

$$I_{2B} = 8 - 1.71 = \underline{6.29 \text{ A}}$$

Net current,

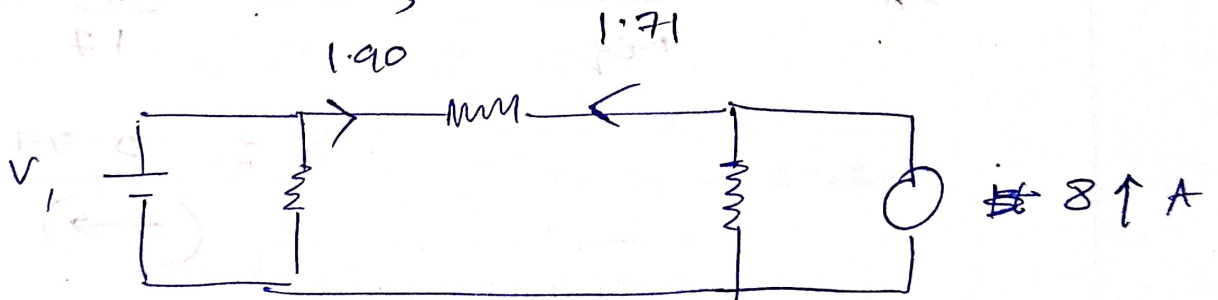


Current through

$$R_2 = 1.90 - 1.71 \text{ A}$$

$$= \underline{0.19 \text{ A}}$$

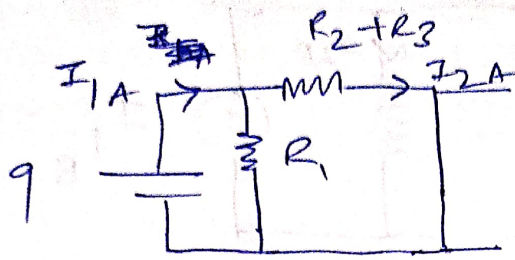By Superposition Principle,
 Activating only $V_s = 9V$,



Equivalent Resistance, R_{eq}

$$R_{eq} = \frac{(R_1)(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$


$$= \frac{60}{17} = 3.5 \Omega$$

$$I_{1A} = \frac{V}{R} = \frac{9}{3.5} = 2.57 A$$

$$I_{2A} = \frac{R_1}{R_{eq}} \cdot 2.57 = \frac{5}{17} (2.57)$$

$$= \frac{0.77 A}{(\rightarrow)}$$

Activating 8A Supply,

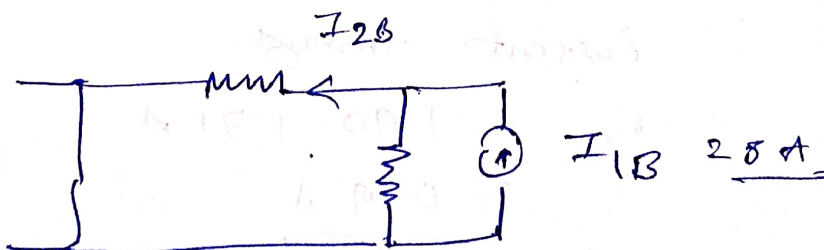

$$I_{2B} = \frac{R_3}{R_{eq}} \cdot I_{1B} = \frac{3}{17} \cdot 8 = \underline{1.4 A}$$

$$(\leftarrow)$$

\therefore Net $I = 1.4 - 0.77 A = 0.63 A$
 through $R_2 = 9 \Omega$ (\leftarrow)

Q 3.

$$R = 54 \Omega$$

$$L = 9 \text{ mH}$$

$$C = 150 \mu\text{F}$$

$$V = 150 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = \overset{3.14 \times 2}{\cancel{628}} (f) = \overset{314}{\cancel{628}} \text{ rad/s}$$

$$X_L = \cancel{2\pi f} L \omega L$$

$$= \cancel{628} \cdot (\cancel{628}) (\cancel{9}) (10^{-3})$$

$$= (314) (9) (10^{-3})$$

$$= \underline{\underline{2.826 \Omega}}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(314)(150) \times (10^{-6})}$$

$$= \underline{\underline{21.23 \Omega}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$= \sqrt{54^2 + (21.23 - 2.826)^2}$$

$$= \sqrt{2916 + 338.7}$$

$$= \underline{\underline{57.05 \Omega}}$$

(b)

$$\text{Current} = \frac{150}{57.05} = \underline{\underline{2.629 \text{ A}}}$$

(a)

$$\text{Impedance} = \underline{\underline{57.05 \Omega}}$$

(c)

$$V \text{ through } R = I \cdot R = 2.629 \times 54 \Omega = \underline{\underline{141.9 \text{ V}}}$$

$$V \text{ through } L = I \cdot X_L = 2.629 \times 2.826 = \underline{\underline{7.42 \text{ V}}}$$



$$V \text{ through } C = I \cdot X_C = 2.629 \times 21.23 = \underline{\underline{55.81 \text{ V}}}$$

Q.4. Star \rightarrow Delta

$$R_1 = 25 \Omega$$

$$R_2 = 54 \Omega$$

$$R_3 = 9 \Omega$$

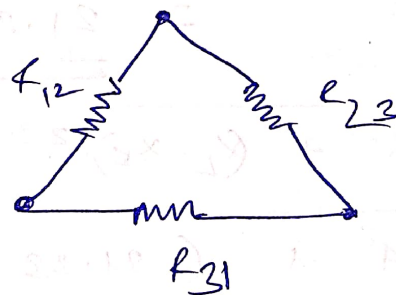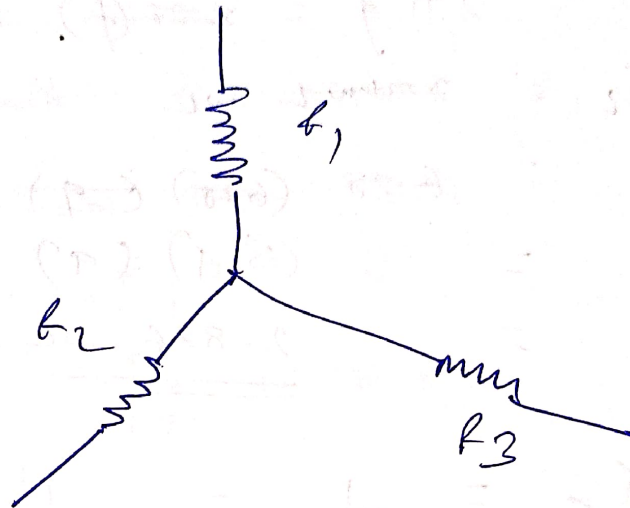

For Delta,

$$\begin{aligned} R_{12} &= R_1 + R_2 + \frac{R_1 \times R_2}{R_3} \\ &= 25 + 54 + \frac{25 \times 54}{9} \\ &= \underline{\underline{229 \Omega}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{23} &= R_2 + R_3 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} \\ &= 54 + 9 + \frac{54 \cdot 9}{25} \\ &= \underline{\underline{52.44 \Omega}} \end{aligned}$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_2 \cdot R_1}{R_2}$$

$$= 9 + 25 + \frac{(9 \cdot 25)}{54}$$

$$= \underline{\underline{38.1 \Omega}}$$